



**UNIVERSIDADE FEDERAL DA  
FRONTEIRA SUL CAMPUS DE CHAPECÓ  
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**EMILY ZANIVAN DALLAZEN**  
Matrícula: 2221101066  
E-mail: [emilydwillazen@gmail.com](mailto:emilydwillazen@gmail.com)

**LUIZ GUILHERME ZANELLA LOPES**  
Matrícula: 2211100006  
E-mail: [zanelalopes9977@gmail.com](mailto:zanelalopes9977@gmail.com)

**RELATÓRIO DE TRABALHO DE SISTEMAS  
DIGITAIS  
VENDING MACHINE DE REFRIGERANTE**

## **INTRODUÇÃO**

Esse trabalho foi desenvolvido como parte do componente curricular de Sistemas Digitais, no curso de Ciência da Computação. Foi proposto o desenvolvimento de uma máquina de estados que representa uma máquina de refrigerantes. Ao receber o valor total de R\$1,50 ou mais, o cliente poderá escolher um dos refrigerantes disponíveis e então a máquina estará pronta para sinalizar que o refrigerante será liberado. A máquina não realiza cálculo de troco, e qualquer moeda diferente de um real e de cinquenta centavos será desconsiderada pelo circuito. De mesmo modo, qualquer valor inserido a mais pelo cliente não será devolvido.

## 1.0 DESENVOLVIMENTO

A lógica da máquina de estados implementa um controle sequencial que gerencia as transições de estado com base nas moedas inseridas e na escolha do refrigerante. A máquina de Moore gera a saída de acordo com o estado atual, indicando qual refrigerante foi escolhido ou se nenhum foi selecionado. O refrigerante pode ser escolhido a qualquer momento, tanto antes de inserir as moedas, quanto depois.

### 1.1 DIAGRAMA DE ESTADOS

Para cada etapa da máquina, foi criado um estado de transição que auxiliará no controle sequencial de estados. Os estados utilizados foram:

- q\_00: Estado inicial. Aguarda a inserção de moedas.
- q\_05: Moeda de 50 centavos inserida. Aguarda mais moedas ou a escolha do refrigerante.
- q\_10: Moeda de 1 real inserida. Aguarda mais moedas ou a escolha do refrigerante.
- q\_15: Estado intermediário após a inserção de moedas. Aguarda a escolha do refrigerante.
- q\_coca: Estado final para a seleção de Coca-Cola.
- q\_pepsi: Estado final para a seleção de Pepsi.
- q\_sprite: Estado final para a seleção de Sprite.

Com base nesses estados, foi desenvolvido o diagrama de estados e a tabela com todas as possibilidades de transições entre estes.

Para a leitura do diagrama, tomamos como base as seguintes informações:

- M é a variável de entrada de 2 bits referente à moeda inserida pelo cliente.

| M  | Moeda          |
|----|----------------|
| 00 | Nenhuma        |
| 01 | 50 centavos    |
| 10 | 1 real         |
| 11 | Qualquer outra |

- S é a variável do seletor de refrigerante.

| S  | Refrigerante       |
|----|--------------------|
| 00 | Nenhum selecionado |
| 01 | Coca               |
| 10 | Pepsi              |
| 11 | Sprite             |

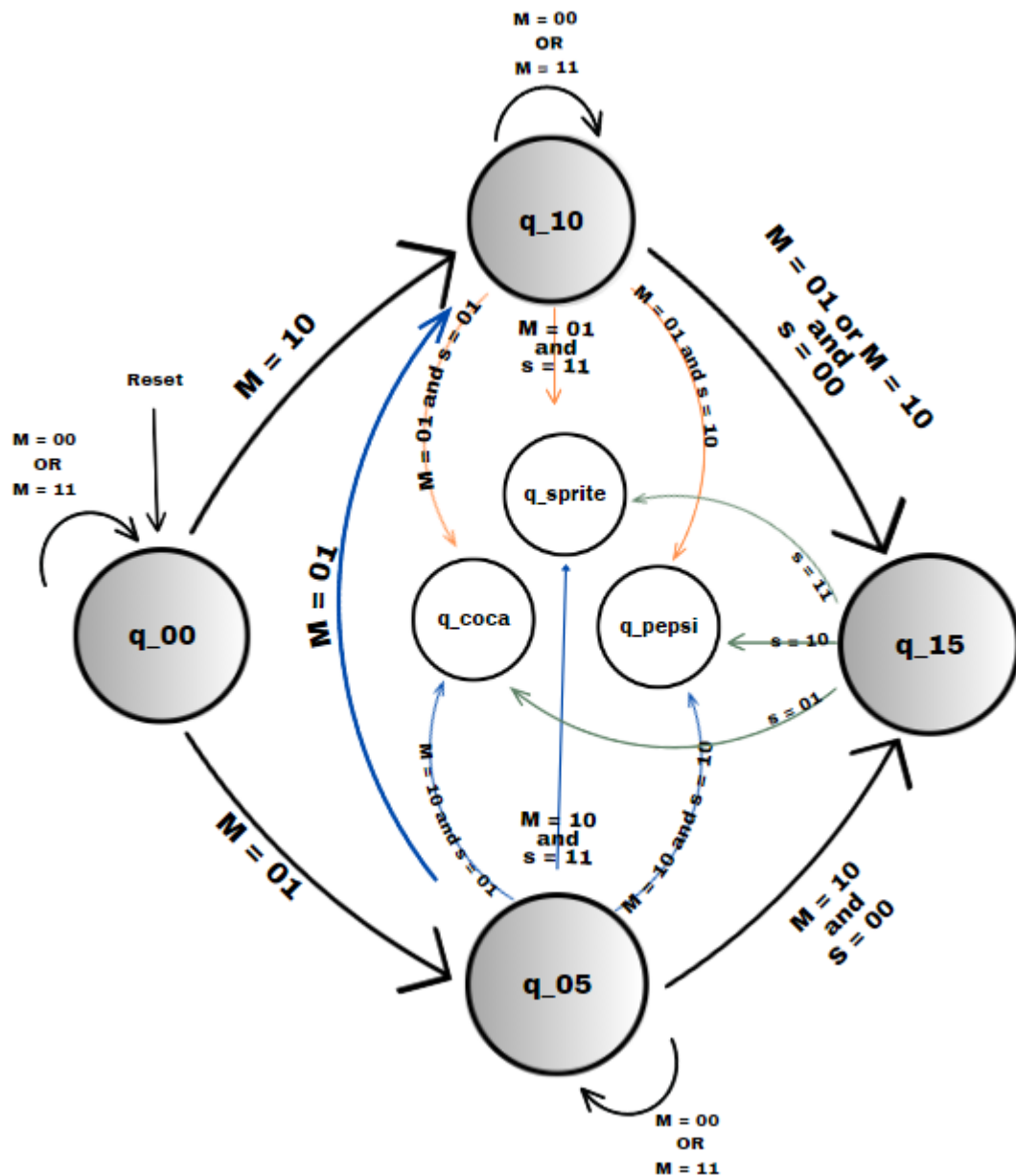


Diagrama de estados.

Abaixo, a tabela com todas as possibilidades de transições em cada estado:

| Estado atual | M  | S  | Próximo estado |
|--------------|----|----|----------------|
| q_00         | 00 | -  | q_00           |
| q_00         | 11 | -  | q_00           |
| q_00         | 01 | -  | q_05           |
| q_00         | 10 | -  | q_10           |
| q_05         | 00 | -  | q_05           |
| q_05         | 11 | -  | q_05           |
| q_05         | 10 | 11 | q_sprite       |

|      |    |    |          |
|------|----|----|----------|
| q_05 | 10 | 01 | q_coca   |
| q_05 | 10 | 10 | q_pepsi  |
| q_05 | 01 | -  | q_10     |
| q_10 | 00 | -  | q_10     |
| q_10 | 11 | -  | q_10     |
| q_10 | 01 | 00 | q_15     |
| q_10 | 10 | 00 | q_15     |
| q_10 | 01 | 01 | q_coca   |
| q_10 | 01 | 11 | q_sprite |
| q_10 | 01 | 10 | q_pepsi  |
| q_15 | -  | 11 | q_sprite |
| q_15 | -  | 10 | q_pepsi  |
| q_15 | -  | 01 | q_coca   |

## 1.2 CÓDIGO EM VHDL

Com base no diagrama e na tabela de mudança de estados, foi feito o código em VHDL:

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity controle_refrigerante is
5  port (
6      Clock, Reset : in std_logic;
7      moeda : in std_logic_vector(1 downto 0); -- '00' sem moedas, '01' moeda 50 cent, '10' moeda 1 real, '11' qualquer outra moeda
8      seletorRefrigerante : in std_logic_vector(1 downto 0); -- '00' sem refrigerante, '01' coca, '10' pepsi, '11' sprite
9      refrigerante : out std_logic_vector(1 downto 0) -- fazer exibir na fpga o refrigerante selecionado
10 );
11 end controle_refrigerante;
12

```

```

13  architecture controle_refrigerante_architecture of controle_refrigerante is
14      -- tipagem da maquina de estados
15      type estado is (q_00, q_05, q_10, q_15, q_coca, q_pepsi, q_sprite);
16      -- estado atual da maquina de estados
17      signal estadoAtual : estado := q_00;
18      begin
19          -- detecção do clock e reset
20          process(Reset, Clock)
21          begin
22              if(Reset = '1') then
23                  -- se reset entao estado atual inicial
24                  estadoAtual <= q_00;
25              elsif(Clock'event and Clock = '1') then
26                  -- senao verifica o estado atual
27                  case estadoAtual is
28                      -- se for q_00
29                      when q_00 =>
30                          if(moeda = "10") then
31                              -- 1 real inserido
32                              estadoAtual <= q_10;
33                          elsif(moeda = "01") then
34                              -- 50 centavos inserido
35                              estadoAtual <= q_05;
36                          end if;

```

```

37
38          -- se for q_05
39          when q_05 =>
40              if(moeda = "10") then
41
42                  -- 1 real inserido vai para o estado final
43                  if(seletorRefrigerante = "00") then
44                      estadoAtual <= q_15;
45                  elsif(seletorRefrigerante = "01") then
46                      estadoAtual <= q_coca;
47                  elsif(seletorRefrigerante = "10") then
48                      estadoAtual <= q_pepsi;
49                  elsif(seletorRefrigerante = "11") then
50                      estadoAtual <= q_sprite;
51                  end if;
52
53              elsif(moeda = "01") then
54                  -- 50 centavos inserido
55                  estadoAtual <= q_10;
56              end if;

```

```

57
58          -- se for q_10
59          when q_10 =>
60              if(moeda = "01" or moeda = "10") then
61                  -- 50 centavos inserido ou 1 real inserido vai para o estado final
62                  if(seletorRefrigerante = "00") then
63                      estadoAtual <= q_15;
64                  elsif(seletorRefrigerante = "01") then
65                      estadoAtual <= q_coca;
66                  elsif(seletorRefrigerante = "10") then
67                      estadoAtual <= q_pepsi;
68                  elsif(seletorRefrigerante = "11") then
69                      estadoAtual <= q_sprite;
70                  end if;
71              end if;
72

```

```

73         -- se for q_15
74         when q_15 =>
75             -- nesse estado é necessário escolher o refrigerante
76             if(seletorRefrigerante = "01") then
77                 estadoAtual <= q_coca;
78             elsif(seletorRefrigerante = "10") then
79                 estadoAtual <= q_pepsi;
80             elsif(seletorRefrigerante = "11") then
81                 estadoAtual <= q_sprite;
82             end if;
83
84         -- ja selecionado o refrigerante
85         when others =>
86             -- volta para o estado inicial
87             estadoAtual <= q_00;
88         end case;
89     end if;
90 end process;
91

```

```

92     -- maquina de moore (independe da entrada para definir estado final)
93     process(estadoAtual)
94     begin
95         case estadoAtual is
96             -- coca = 01
97             when q_coca =>
98                 refrigerante <= "01";
99
100             -- pepsi = 10
101             when q_pepsi =>
102                 refrigerante <= "10";
103
104             -- sprite = 11
105             when q_sprite =>
106                 refrigerante <= "11";
107
108             -- qualquer outro estado n exibe nada
109             when others =>
110                 refrigerante <= "00";
111         end case;
112     end process;
113
114 end controle_refrigerante_architecture;

```

## Entity

A entidade (controle\_refrigerante) especifica as portas de entrada (Clock, Reset, moeda, seletorRefrigerante) e a porta de saída (refrigerante). As entradas incluem um sinal de clock, um sinal de reset, sinais para moedas e seletores de refrigerante. A saída é um sinal que representa o refrigerante selecionado.

## Arquitetura

A arquitetura (controle\_refrigerante\_architecture) implementa a lógica de controle para a vending machine. O estado atual da máquina de estados é representado por um sinal chamado estadoAtual, que é do tipo estado. Os possíveis estados da máquina de estados são q\_00, q\_05, q\_10, q\_15, q\_coca, q\_pepsi e q\_sprite.

## Processo de Clock e Reset

Há um processo sensível a mudanças no sinal de Reset e no sinal de Clock. Se o sinal de Reset estiver em alto nível (1), o estado atual é resetado para q\_00. Se ocorrer uma borda de

subida no sinal de Clock e o sinal de Reset estiver em nível baixo (0), o estado atual é atualizado com base nas condições especificadas no código.

### **Máquina de Estados**

A máquina de estados é implementada usando uma estrutura de caso (case). Cada estado tem condições específicas para transição para outros estados. Por exemplo, se o estado atual for q\_00, ele verifica se uma moeda de 1 real ou 50 centavos foi inserida e muda para q\_10 ou q\_05 respectivamente. Os outros estados seguem padrões semelhantes com base nas entradas de moeda e no seletor de refrigerante.

### **Processo de Saída**

Há um segundo processo que é sensível ao estado atual. Este processo implementa uma máquina de Moore, onde o sinal de saída (refrigerante) é determinado apenas pelo estado atual da máquina, independente das entradas. O refrigerante é selecionado de acordo com os estados q\_coca, q\_pepsi e q\_sprite. Em qualquer outro estado, a saída é configurada como "00".

Link do repositório do GitHub: [https://github.com/Lugui14/refrigerante\\_vhdl](https://github.com/Lugui14/refrigerante_vhdl)



### **3.0 CONCLUSÃO**

Ao final de todas as etapas do trabalho, foi possível obter o diagrama de estados e o código VHDL do projeto, conforme o esperado. Algumas dificuldades foram encontradas durante a realização da atividade, porém ao longo do desenvolvimento desta, foi possível aprimorar o conhecimento sobre o conteúdo. Sendo assim, percebe-se a necessidade da realização desse projeto para a compreensão da CCR e dos tópicos estudados em sala.